



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

# 数字电路实验

Lab6

## 超前进位加法器与ALU

2024/11/7

- 在本次实验中，我们将学习如何设计一个超前进位加法器，并最终使用Verilog实现。
- 我们还将介绍如何利用加法器设计一个ALU，并完成部分算数和逻辑运算。

# 加法器的实现方式



## ■ 串行进位加法器

- 并行相加、串行进位，逻辑电路较简单
- 高位的计算依赖低位的进位结果，电路延迟长、运算速度受限

## ■ 超前进位加法器

- 在每一位上都进行预先进位，然后再进行加法运算
- 每位的进位都只由加数和被加数唯一决定，与低位的进位无关



# 超前进位加法器



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

## ■ 设计流程

■ A+B的逻辑表达式: (S: 结果, C: 进位)

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

■ 中间代换: (G, P)

$$G_i = A_i B_i, \quad P_i = A_i \oplus B_i \quad \longrightarrow \quad \text{与A,B直接相关}$$

■ 代入逻辑表达式:

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}, \quad C_i = G_i + P_i C_{i-1} \quad \longrightarrow \quad \text{仍与} C_{i-1} \text{直接相关}$$

# 超前进位加法器



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

## ■ 设计流程

### ■ $C_i$ 逻辑表达式展开

$$C_0 = G_0 + P_0C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1C_0 = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2C_1 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + P_3C_2 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_{-1}$$



与或式,  $C_i$  只与  $G, P, C_{-1}$  直接相关

### ■ 将 $C_i$ 结果带入以下表达式, 得到 $S_i$

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$$

# 超前进位加法器



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

## ■ 设计流程

### ■ 根据 $C_i$ 、 $S_i$ 逻辑表达式，编写Verilog代码

```
module Adder_LookAhead4 (
    input      [ 3 : 0]  a, b,
    input      [ 0 : 0]  ci,
    output     [ 3 : 0]  s,
    output     [ 0 : 0]  co
);

    wire  [3:0] C;
    wire  [3:0] G;
    wire  [3:0] P;

    assign G = a & b;
    assign P = a ^ b;

    assign C[0] = G[0] | ( P[0] & ci );
    assign C[1] = G[1] | ( P[1] & G[0] ) | ( P[1] & P[0] & ci );
    assign C[2] = G[2] | ( P[2] & G[1] ) | ( P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[2] & P[1] & P[0] & ci );
    assign C[3] = G[3] | ( P[3] & G[2] ) | ( P[3] & P[2] & G[1] ) | ( P[3] & P[2] & P[1] & G[0] ) | ( P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & ci );

    assign s[0] = P[0] ^ ci;
    assign s[1] = P[1] ^ C[0];
    assign s[2] = P[2] ^ C[1];
    assign s[3] = P[3] ^ C[2];
    assign co  = C[3];

endmodule
```

## ■ 结构优势

### ■ 串行进位加法器（4位）

- ✓ 每个加法器的进位信号C需要经过异或门、与门、或门各一个
- ✓ 若一个逻辑门的延迟为 $t_{pd}$ ，那么一个加法器将产生 $3t_{pd}$ 的延迟
- ✓ 四个加法器串行相连，共产生 $12t_{pd}$ 的延迟

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$



# 超前进位加法器



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

## ■ 结构优势

### ■ 超前进位加法器（4位）

✓ 计算P,G经过了一级门电路

$$G_i = A_i B_i, P_i = A_i \oplus B_i$$


✓ 计算C共经过了与、或两级门电路

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1}$$

✓ 最后利用C与P计算出S，又经过了一级异或门电路

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$$

✓ 共需要 $4t_{pd}$ 的延迟

 



# 超前进位加法器




## ■ 层次扩展

- 借鉴串行进位加法器的思路，将多个超前进位加法器首尾相接串联起来
- 以适量资源的增多，换取部分延迟的降低


 
## ■ ALU(算术逻辑单元)

- CPU 的一个重要部件，执行基本的算术、逻辑运算
- 组合逻辑电路，要求ALU在一个周期内就能得到计算结果
- 接受两个操作数**a**,**b**，以及一个独热码选择信号**sel**用以选择运算类型，输出为运算结果**res**



## ■ 龙芯架构 32 位精简版指令集中需要支持以下运算

### ■ 简单算术运算：

加法 (ADD)、减法 (SUB)、小于比较 (SLT)

无符号小于比较 (SLTU)

### ■ 逻辑运算：

按位或非 (NOR)、按位与 (AND)、按位或(OR)

按位异或 (XOR)，左移 (SLL)、右移 (SRL)

算术右移 (SRA)

sel	res
12'h001	$a + b$
12'h002	$a - b$
12'h004	$a <_s b$
12'h008	$a <_u b$
12'h010	$a \& b$
12'h020	$a   b$
12'h040	$\sim(a   b)$
12'h080	$a \wedge b$
12'h100	$a \ll b[4 : 0]$
12'h200	$a \gg b[4 : 0]$
12'h400	$a \ggg b[4 : 0]$
12'h800	$b$

## ■ 运算选择

- 将两个源操作数送到所有运算单元
- 通过输入信号sel，选择哪个运算单元的输出作为最终的结果

```
module ALU(  
    input [31:0] a, b,  
    input [11:0] sel,  
    output [31:0] res  
);  
    //加法运算示例  
    wire [31:0] adder_out;  
    wire co;  
  
    Adder #(WIDTH-1) fa1(  
        .a(a),  
        .b(b),  
        .ci(0),  
        .s(adder_out),  
        .co(co)  
    );  
  
    //选择运算结果示例：加法  
    assign res = ({32{sel[0]}} & adder_out)|...;  
  
endmodule
```

## ■ 减法运算

■ 补码表示：负数由其相反数取反加一得到

$$\bar{x} = 2^n - 1 - x$$

■ 补码运算下的减法：

$$x' \equiv 2^n - x \equiv -x \pmod{2^n}$$




$$a - b = a + b'$$

## ■ 减法运算

### ■ 用加法器实现减法器

$$\text{out} = a + \bar{b} + 1 = a - b$$

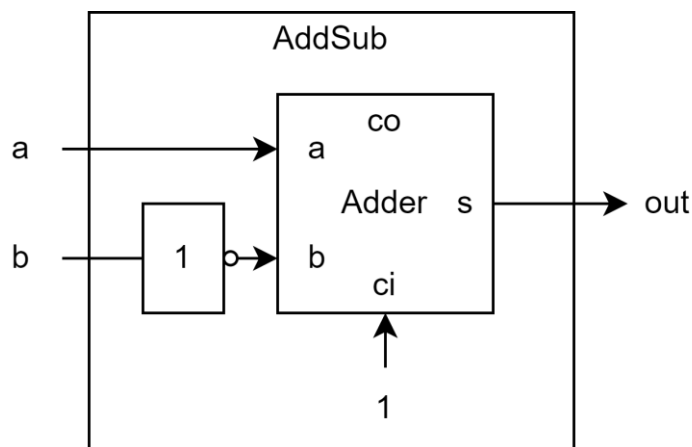

AddSub.v

```

1  module AddSub (
2      input          [ 3 : 0]    a, b,
3      output         [ 3 : 0]    out,
4      output         [ 0 : 0]    co
5  );
6
7  Adder #(WIDTH-1) fa1(
8      .a(a),
9      .b(~b),
10     .ci(1'B1),
11     .s(out),
12     .co(co)
13 );
    
```

## ■ 溢出检测

- $n$  位补码表示的二进制数，其表示范围：

$$-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$$

- 超出了这个范围时，就发生了溢出

- 对于ALU中的加减法运算正确性无影响，但对需要用到加减运算结果的其他电路可能产生影响（如比较器）

## ■ 溢出检测

■ 加法：只有当a、b同号，结果异号时溢出

■ 减法：只有当a、b异号，结果与b同号时溢出

运算模式	a 的符号	b 的符号	异或后 b 的符号	结果的符号	是否溢出
加法 a+b	正	正	正	正	否
	正	正	正	负	是
	正	负	负	正	否
	正	负	负	负	否
	负	正	正	正	否
	负	正	正	负	否
	负	负	负	正	是
	负	负	负	负	否
减法 a-b	正	正	负	正	否
	正	正	负	负	否
	正	负	正	正	否
	正	负	正	负	是
	负	正	负	正	是
	负	正	负	负	否
	负	负	正	正	否
	负	负	正	负	否



## ■ 比较运算

### ■ 利用减法器设计比较器

#### ■ a,b同号时:

✓ 不发生溢出, a-b符号位为 1 则代表  $a < b$

#### ■ a,b异号时:

✓ 有可能发生溢出, 直接比较符号位, 正的大于负的



# 实验任务



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

- **【必做】** 学习超前进位加法器的设计方法。
- **【必做】** 在加法器的基础上，设计一个包括减法器、比较器在内的ALU。
- **【必做】** 完成 Lab6 实验练习题。

**实验检查 DDL: 11.14**

**报告提交 DDL: 11.21**

---

**谢谢！**